




# Grubletegning Juletre




En av pærene vil lyse sterkere dersom den er alene



En pære alene vil ikke virke i det hele tatt



Det kommer an på hvordan du har koblet opp kretsen



Det har ingen betydning hvor mange pærer du har

Hva mener du?

